



LCK) A y D: nodos triviales (no generan ecuaciones)

Ecuación de Ohm $I = \frac{V}{R}$

Nodo B $\rightarrow I_1 + I_2 + I_3 = 0A$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = 0A$$

$$V_1 = V_A - V_B$$

$$V_2 = 0V - V_B$$

$$V_3 = V_C - V_B$$

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{0V - V_B}{R_2} + \frac{V_C - V_B}{R_3} = 0A \quad (1)$$

Nodo C $\rightarrow I_3 + I_4 + I_5 = 0A$

$$\frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} + \frac{V_5}{R_5} = 0A$$

$$V_3 = V_B - V_C$$

$$V_4 = 0V - V_C$$

$$V_5 = V_D - V_C$$

$$\frac{V_B - V_C}{R_3} + \frac{0V - V_C}{R_4} + \frac{V_D - V_C}{R_5} = 0A \quad (2)$$

$$V_A = V_{oc1} = 12V$$

$$V_D = +V_{oc2} = 8V$$

$$R_1 = 1.8k\Omega$$

$$R_2 = 0.47k\Omega$$

$$R_3 = 2.2k\Omega$$

$$R_4 = 3.9k\Omega$$

$$R_5 = 1.5k\Omega$$

En (1) $\frac{V_A}{R_1} - \frac{V_B}{R_1} + \frac{0V}{R_2} - \frac{V_B}{R_2} + \frac{V_C}{R_3} - \frac{V_B}{R_3} = 0$

$$V_A \left(\frac{1}{R_1} \right) + V_C \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_B \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0 \quad (3)$$

Norma

Soy ambientalmente consciente: uso papel de cana



$$\text{En } \textcircled{2} \quad \frac{V_B}{R_3} = \frac{V_C}{R_3} + \frac{0V}{R_4} - \frac{V_C}{R_9} + \frac{V_D}{R_6} - \frac{V_C}{R_5} = 0$$

$$V_B \left(\frac{1}{R_3} \right) + V_D \left(\frac{1}{R_6} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_9} \right) = 0 \quad \textcircled{4}$$

Reemplazamos los valores que tenemos en $\textcircled{3}$ y $\textcircled{4}$

$$\text{En } \textcircled{3} \quad \frac{12V}{1,8k\Omega} + V_C \left(\frac{1}{2,2k\Omega} \right) - V_B \left(\frac{1}{1,8k\Omega} + \frac{1}{0,47k\Omega} + \frac{1}{2,2k\Omega} \right) = 0$$

$$6,667 \text{ mA} + (0,4545 \text{ k}\Omega^{-1}) V_C - (3,1378 \text{ k}\Omega^{-1}) V_B = 0 \quad \star_1$$

$$\text{En } \textcircled{4} \quad \frac{V_B}{2,2k\Omega} + \left(\frac{8V}{1,5k\Omega} \right) - V_C \left(\frac{1}{2,2k\Omega} + \frac{1}{3,9k\Omega} + \frac{1}{1,5k\Omega} \right) = 0$$

$$(0,4545 \text{ k}\Omega^{-1}) V_B + 5,3333 \text{ mA} - (1,3776 \text{ k}\Omega^{-1}) V_C = 0 \quad \star_2$$

\star_1 y \star_2

$$V_C (0,4545 \text{ k}\Omega^{-1}) - V_B (3,1378 \text{ k}\Omega^{-1}) = -6,6667 \text{ mA}$$

$$V_B (0,4545 \text{ k}\Omega^{-1}) - V_C (1,3776 \text{ k}\Omega^{-1}) = -5,3333 \text{ mA}$$

$\star_1 = \star_2$

$$\frac{6,6667 \text{ mA} + V_C (0,4545 \text{ k}\Omega^{-1})}{3,1378 \text{ k}\Omega^{-1}} = \frac{-5,3333 \text{ mA} + V_C (1,3776 \text{ k}\Omega^{-1})}{0,4545 \text{ k}\Omega^{-1}}$$

$$2,1246 \text{ V} + V_C (0,1448) = -11,7328 \text{ V} + V_C (3,031)$$

$$V_C (-2,8862) = -13,8574$$

$$V_C = 4,8016 \text{ V}$$

$$V_B = 2,1246 \text{ V} + V_C (0,1448)$$

$$V_B = 2,1246 \text{ V} + (4,8016 \times 0,1448)$$

$$V_B = 2,8199 \text{ V}$$

$$V_A = 12V$$

$$V_B = 2,8199$$

$$V_C = 4,8016$$

$$V_D = 8V$$

$$V_1 = V_A - V_B = 12 - 2,8199 = 9,1801V$$

$$V_2 = V_B - 0V = 2,8199V$$

$$V_3 = V_B - V_C = 2,8199 - 4,8016 = -1,9817V$$

$$V_4 = V_C - 0V = 4,8016$$

$$V_5 = V_C - V_D = 4,8016 - 8V = -3,1984$$